

## 8. RAZRED - ELEKTRONIKA - RJEŠAVANJE PRAKTIČNOG ZADATKA

### NAZIV TEME: SIGNALIZACIJA I DOJAVLJIVANJE – LED DISPLEJ

#### Opis


LED displej je elektronički element koji je sastavljen od sedam svjetlećih dioda raspoređenih na način da oblikuju broj 8 (vidi sliku 1.).

Priklučivanjem napona na pojedine segmente moguće je prikazati bilo koji broj od 0 do 9.

#### Zadatak

Izradi sklop za signaliziranje na univerzalnoj eksperimentalnoj pločici prema električnoj i montažnoj shemi koji će poslužiti za demonstraciju rada displeja.

#### Izgled displeja

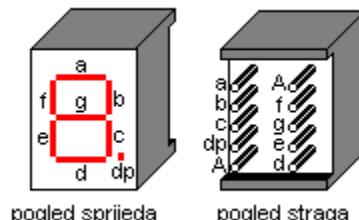


Slika 1.

Ovako izgleda kupljeni element – displej.

Mala slova upisana pokraj pojedinog segmenta (pogled sprijeda) i pokraj pojedine nožice (pogled straga) ukazuju koja će LED zasjati kod dovođenja odgovarajućeg istosmjernog napona.

#### Električna shema

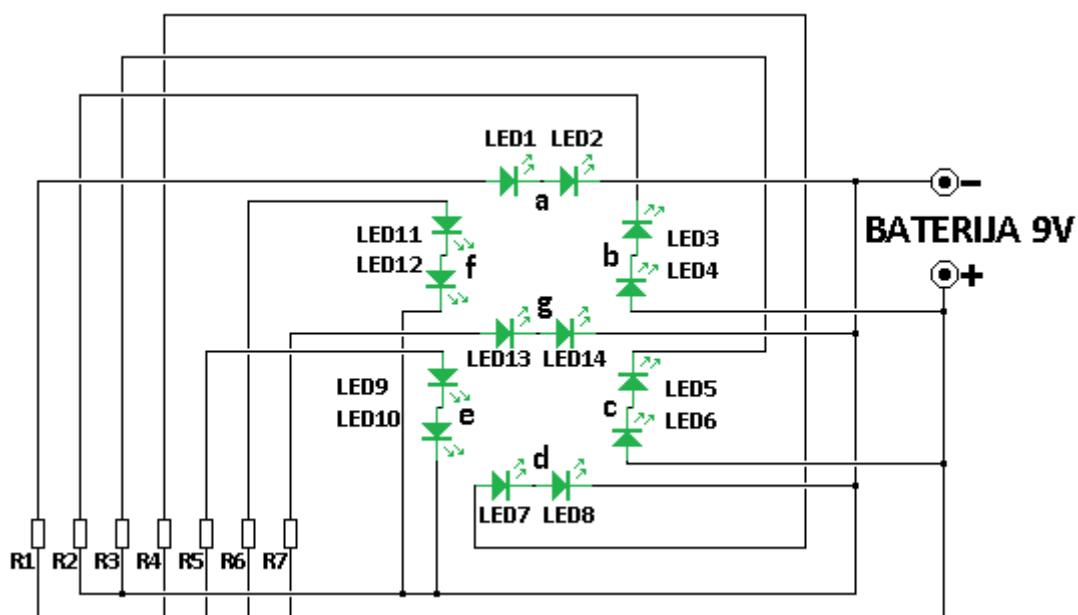


Slika 2.

Za potrebe ovog zadatka sastaviti ćeš LED displej, za što ćeš koristiti obične svjetleće diode posložene tako da tvore broj 8.


Primijeti kako su i ovdje korištена mala slova za označavanje pojedinih segmenata displeja.

**Popis potrebnih elemenata**

NAZIV	VRIJEDNOST	KOMADA	OPIS
LED1 – LED14	Ø5 mm, zelene	14	Svjetleće diode
R1 – R7	390 $\Omega$ - $\frac{1}{4}$ W	7	Otpornici
Baterija	9 V	1	Baterija 9 V tipa 6F22 (G6F22M)

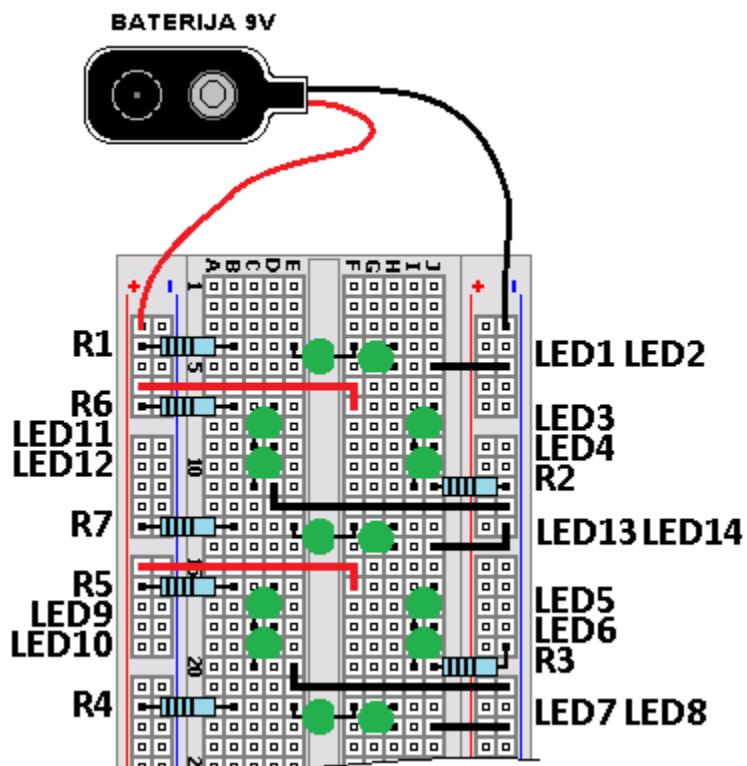**Montažna shema**

Slika 3.

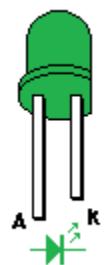**Raspored nožica svjetleće diode**

Slika 4.

Uputa za izradu							
REDNI BROJ	RADNA OPERACIJA	RADNI POSTUPAK	PRIBOR I ALAT	UPUTA ZA RAD			
1.	Spajanje otpornika.	Utakni otpornike u pločicu.	Univerzalna eksperimentalna pločica i pinceta.	Nožice otpornika lagano svini te utakni u rupice eksperimentalne pločice kako je vidljivo na montažnoj shemi.			
2.	Spajanje svjetlećih dioda.	Utakni svjetleće diode u pločicu.	Univerzalna eksperimentalna pločica i pinceta.	Nožice svjetlećih dioda lagano svini te utakni u rupice eksperimentalne pločice kako je vidljivo na montažnoj shemi. Pažnja! Diode su polarizirane.			
3.	Spajanje utikača baterije.	Utakni izvode utikača baterije u pločicu.	Univerzalna eksperimentalna pločica i pinceta.	Crni i crveni izvod utikača baterije utakni u rupice eksperimentalne pločice kako je vidljivo na montažnoj shemi.			
4.	Spajanje izoliranih bakrenih vodiča.	Utakni dva crvena izolirana bakrena vodiča u pločicu.	Univerzalna eksperimentalna pločica i pinceta.	Neizolirani dio bakra dva izolirana bakrena vodiča crvene boje svini i utakni u pločicu kako je vidljivo na montažnoj shemi.			
5.	Spajanje izoliranih bakrenih vodiča.	Utakni pet crnih izoliranih bakrenih vodiča u pločicu.	Univerzalna eksperimentalna pločica i pinceta.	Neizolirani dio bakra pet izoliranih bakrenih vodiča crne boje svini i utakni u pločicu kako je vidljivo na montažnoj shemi.			
6.	Probni rad.	Utakni bateriju.	Baterija 9 V.	Svrstaj svjetleće diode tako da dobiješ nešto što sliči broju 8.			
7.	Eksperiment.	Postupi prema uputama koje ćeš pronaći ovdje dolje.	Eksperimentalna pločica sa svim nataknutim elementima i baterija.	Upute se nalaze ovdje dolje ↓ .			
Upute za izvođenje eksperimenta							
Na displeju možemo osim brojeva zapisivati i pokoje slovo abecede. U donjim tablicama upisane su sve mogućnosti. S eksperimentalne pločice skidaj i vraćaj odgovarajuće otpornike da isprobaš pokoji broj i slovo!							
Displej	a	b	c	d	e	f	g
0	x	x	x	x	x	x	
1		x	x				
2	x	x		x	x		x
3	x	x	x	x			x
4			x			x	x
5	x		x	x		x	x
6	x		x	x	x	x	x
7	x	x	x				
8	x	x	x	x	x	x	x
9	x	x	x	x		x	x

Tablica 1.


Križićem su obilježeni segmenti koji moraju svijetliti.

Displej	a	b	c	d	e	f	g
L				x	x	x	
A	x	x	x		x	x	x
C	x			x	x	x	
E	x			x	x	x	x
F	x				x	x	x
S	x		x	x		x	x
U		x	x	x	x	x	
H		x	x		x	x	x
P	x	x			x	x	x
b			x	x	x	x	x
d		x	x	x	x		x

Tablica 2.

U tablici 2. olovkom zaokruži slovo/slova koja si isprobao na eksperimentalnoj pločici.

Za kraj, poigraj se sa znakovima koji nisu obuhvaćeni ovim tablicama i u slobodnom prostoru dolje (tablica 3.) upiši i nacrtaj još neke moguće kombinacije. Ima ih najmanje još 30 pa stoga nemoj ponavljati već navedene. Napomena: znakovi ne moraju sličiti ni slovima ni brojevima, vidi primjer na slici 5.

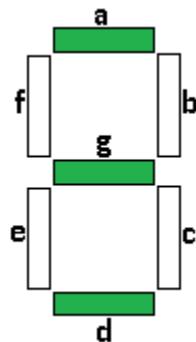

Slika 5.

Displej	a	b	c	d	e	f	g

Tablica 3.

Kako te štogod ne bi iznenadilo, sve znakove moraš isprobati jer ćeš ih prikazivati članovima komisije kad budeš branio/branila rad. Imaj na umu da će ti svaki novi znak u konačnici donijeti više bodova.

**Napomena**

- Kad si završio/završila pripremi obranu, a zatim pozovi učitelja/učiteljicu da vrednuje rad.
- Pedantnost i točnost spajanja pridonijeti će izgledu i funkcionalnosti sklopa.
- Pazi na redoslijed radnih operacija.
- Vodi brigu o rasporedu pribora, materijala i uputa na radnom mjestu.
- Primjeni mjere zaštite pri radu.
- Ako imaš ideju kako poboljšati uređaj onda u prostoru za bilješke ukratko opiši svoje zamisli.

**Prostor za bilješke i pripremu obrane rada** (isplaniraj i zapiši što ćeš reći u usmenom prikazu rada):

<b>Ime i prezime učenika/učenice:</b>	<b>Razred:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Broj ostvarenih bodova (najviše 50!):</b>
---------------------------------------	----------------	---------------	--